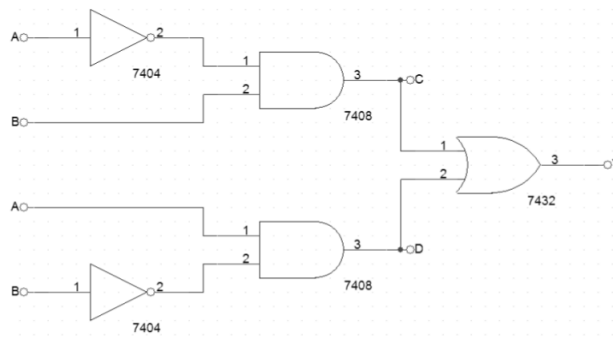


# Sensores y circuitos lógicos

Juan Barbosa

November 4, 2016



		$C = A \cdot B$	$D = A \cdot \bar{B}$	$Y = C + D$
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0